




## Juht-automaadid digitaalsüsteemides

- **Automaadi olekudiagrammi / tabeli genereerimine (süntees)**
  - tabeli süntees plokk-skeemist (plokk-diagrammist)
  - plokk-skeemi genereerimine kõrgtaseme keeltest
  - plokk-skeemi genereerimine algoritmist
    - andme-osa / operatsioon-automaadi süntees – struktuuri genereerimine
    - juht-osa / juht-automaadi süntees – operatsioonid järjestused
- ***Automaadi süntees olekudiagrammist / tabelist***
  - *sisendite / väljundite kodeerimine*
  - *olekute kodeerimine*
  - *siirde- ja väljundfunktsiooni süntees ja minimeerimine*

# Loendur kui automaat [#1]


- Loendur – primitiivne generaator –  $S \neq \emptyset$ ,  $I = \emptyset$ ,  $O = \emptyset$  ( $O \equiv S$ ),  $\delta: S \rightarrow S$ ,  $\lambda \equiv \emptyset$

2-nd loendur  
Jada – 0, 1

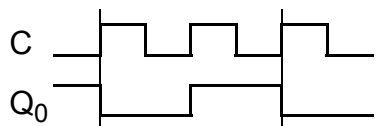


$s_t$	$s_{t+1}$	$JK_{t+1}$
0	1	1-
1	0	-1


$J=K=1$

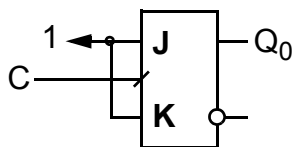

4-nd loendur  
Jada – 0, 1, 2, 3

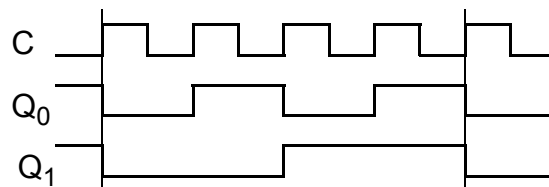

Kaks loendurit järjest?

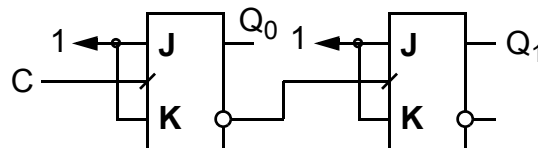


Takti hilistumine!!!

Automaat?

Olekud – 00, 01, 10, 11 [Q1 Q0]

JK-triger

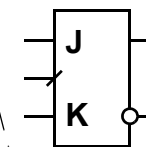


$Q_t$	$Q_{t+1}$	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

$s_t$	$s_{t+1}$	$JK_{t+1}$
00	01	0- 1-
01	10	1- -1
10	11	-0 1-
11	00	-1 -1

$J_0=K_0=1$

$J_1=K_1=Q_0$

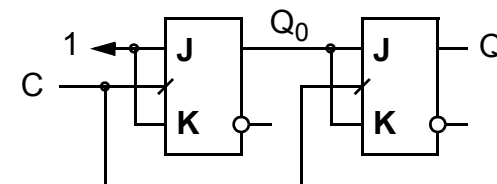




## Loendur kui automaat [#2]

3-nd loendur

Jada – 0, 1, 2

Olekud – 00, 01, 10 [Q1 Q0]

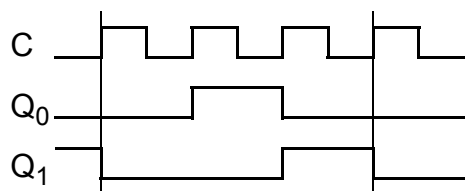

$s_t$	$s_{t+1}$	$JK_{t+1}$
00	01	0- 1-
01	10	1- -1
10	00	-1 0-


  

	$Q_0$	$Q_0$	
$J_0$	1	-	$K_0$
$Q_1$	0	-	-
$J_1$	0	1	$K_1$
$Q_1$	-	-	1


$$K_0 = K_1 = 1$$

$$J_0 = \bar{Q}_1$$

$$J_1 = Q_0$$

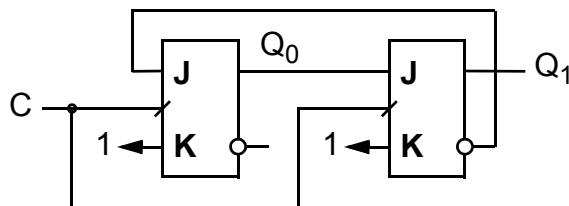

JK-triger

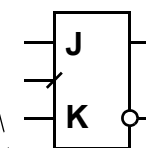

$Q_t$	$Q_{t+1}$	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

5-nd loendur

Jada – 0, 1, 2, 3, 4

Olekud – 000, 001, 100, 011, 100 [Q2 Q1 Q0]

$s_t$	$s_{t+1}$	$JK_{t+1}$
000	001	0- 0- 1-
001	010	0- 1- -1
010	011	0- -0 1-
011	100	1- -1 -1
100	000	-1 0- 0-

$$(J_0 = \bar{Q}_2 \quad K_0 = 1)$$

$$J_0 = K_0 = \bar{Q}_2$$

$$J_1 = K_1 = Q_0$$

$$J_2 = Q_1 Q_0 \quad K_2 = 1$$

## Loendur kui automaat [#3]

- Pseudojuhuarvu generaator (LFSR) – 7, 5, 1, 2, 4, 3, 6, 7, 5, ...


$S_t$	$S_{t+1}$	$D_{t+1}$
111	101	101
101	001	001
001	010	010
010	100	100
100	011	011
011	110	110
110	111	111

$[Q_3 Q_2 Q_1]$



$$D_1 = Q_3$$

$$D_2 = Q_3 \otimes Q_1$$

$$D_3 = Q_2$$

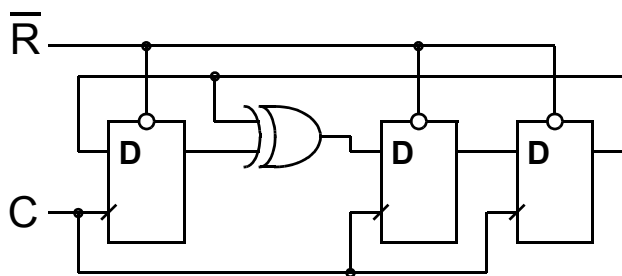

### Vrdl. LFSR näidet VHDL-s

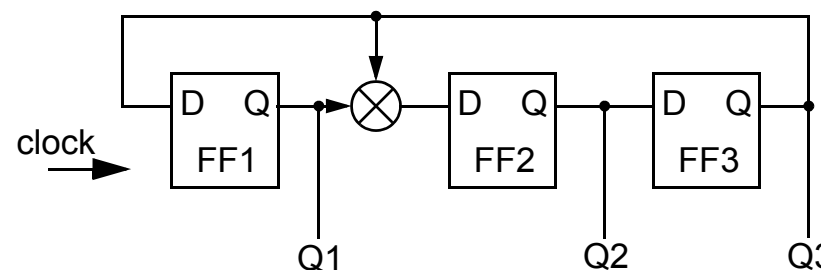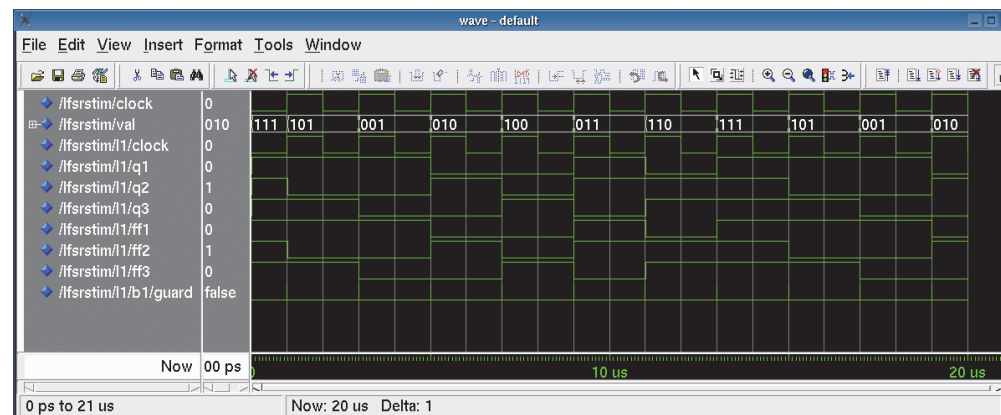




## VHDL & kodutöö #2

- **Testpink – kõik siirded tuleb läbida**

```
process begin
  wait on clk until clk='0';    x3<='0';    -- S1 -> S2
  wait on clk until clk='0';    x2<='0';    -- S2 -> S1
  wait on clk until clk='0';    x3<='1';    -- S1 -> S2
  wait on clk until clk='0';    x2<='1';    -- S2 -> S3
  wait on clk until clk='0';    x1<='1';    -- S3 -> S3
  wait on clk until clk='0';    x1<='0';    -- S3 -> S1
end process;
```

- **Automaat – käitumuslik mudel**
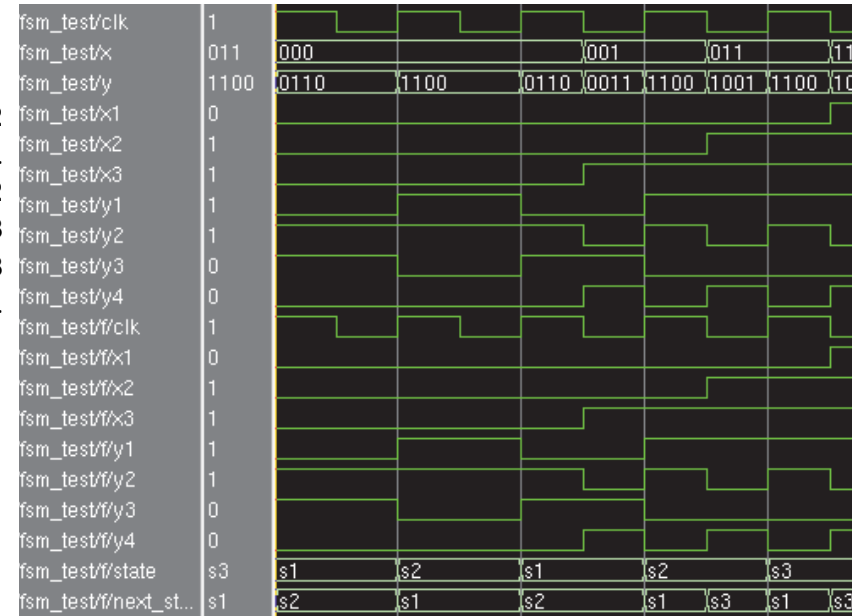
```
-- Next state and output functions
process (x1, x2, x3, state) begin
  case state is
    when s1 => if x3='0' then
      next_state<=s2;  y1<='0';  y2<='1';  y3<='1';  y4<='0';
    else
      next_state<=s2;  y1<='0';  y2<='0';  y3<='1';  y4<='1';
    end if;
    ...
  end case;
end process;
-- State register
process begin
  wait on clk until clk='1';    state<=next_state;
end process;
```




# Plokkiskeemi genereerimine

- Automaatne genereerimine kõrgtaseme kirjeldusest
  - programmeerimiskeel või riistvara kirjelduskeel

```

...
if (inp=="-0--") {
  outp= "0010";
  if (inp=="--1-") outp= "0101";
}
else outp= "1000";
...


```

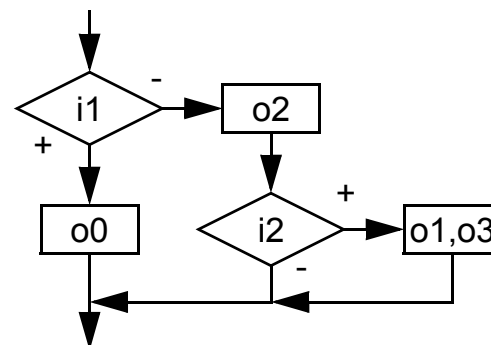

```

...
if (x2) {
  out (y2,y3);
  if (!x3) {
    out (y4); goto L1;
  }
}
else {
  if (x3) out (y3,y4);
  else out (y3);
}
out (y4);
...


```

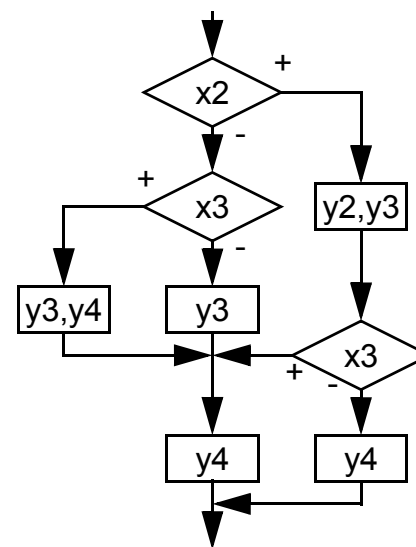
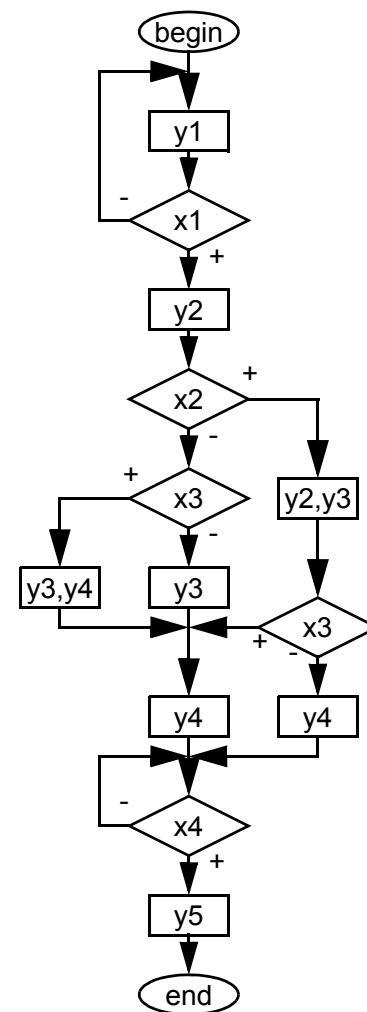
## Plokkskeemi genereerimine – näide

```

process fsm (x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4,y5)
  bit in x1,x2,x3,x4;  bit out y1,y2,y3,y4,y5;
{
  while (!x1)  out (y1);
  out (y2);
  if (x2) {
    out (y2,y3);
    if (!x3) { out (y4); goto L1; }
  }
  else { if (x3) out (y3,y4);  else out (y3); }
  out (y4);
L1: while (!x4);
  out (y5);
}
  
```



# Plokkskeemi genereerimine algoritmist

```



...
a = b + c ;
if ( a < 5 )   x = b ;
else          x = c ;
...
    
```

## • Andme-osa



- Muutujad e. registrid
  - a (x1), b, c, x
- Operatsioonid e. ALU-d – '+', '<'
  - kombinatsioonskeemid
  - antud juhul üks liitja
  - $a < 5 \equiv a + (-5) < 0$  [märgibitt!]
- Omistamised e. multiplekserid
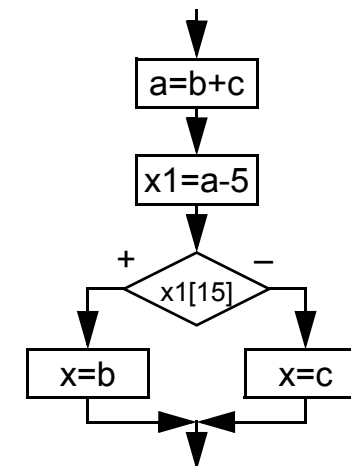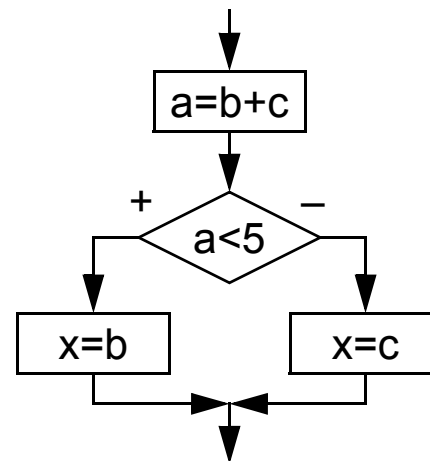
## • Juht-osa

- Algoritm
  - juhtsignaalid (juht)automaadist
  - kontrollsignaalid (juht)automaati



### Andmeosa

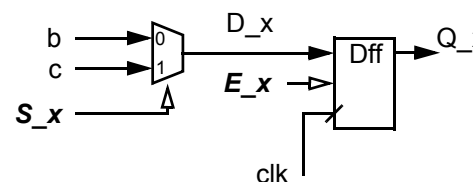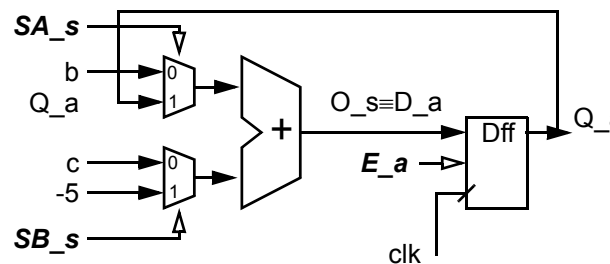

a=b+c  
 E\_a=1; E\_x=0; S\_x=\*;  
 SA\_s=0; SB\_s=0;

x1=a-5  
 E\_a=1; E\_x=0; S\_x=\*;  
 SA\_s=1; SB\_s=1;

x=b  
 E\_a=0; E\_x=1; S\_x=0;  
 SA\_s=\*; SB\_s=\*;

x=c  
 E\_a=0; E\_x=1; S\_x=1;  
 SA\_s=\*; SB\_s=\*;






# Plokkskeem ja juhtautomaadid

```

...
a = b + c ;
if ( a < 5 )   x = b ;
else          x = c ;
...



```

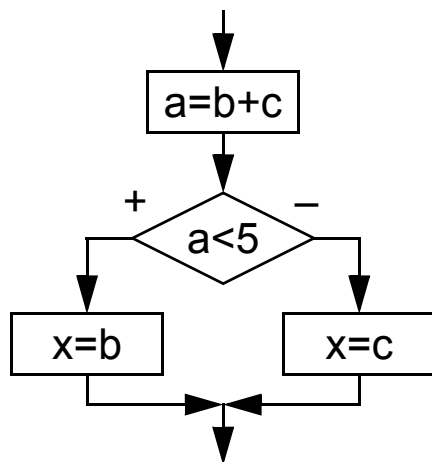

Mealy:  $i^t - x1[15]$  (Q\_a[15])

Moore:  $i^t - O_s[15]$

$o^t - E_a, E_x, S_x, SA_s, SB_s$

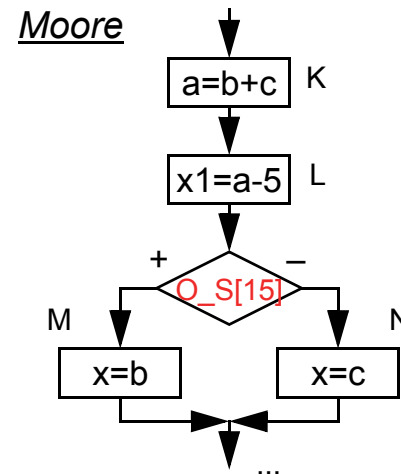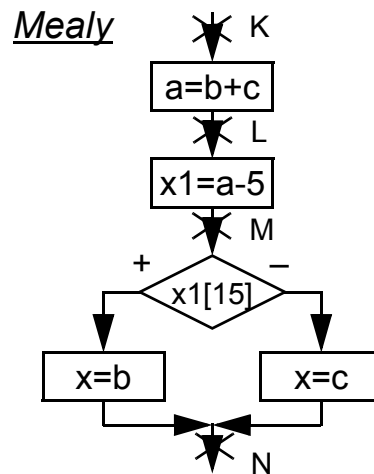


$i^t$	$s^t$	$s^{t+1}$	$o^t$
...	...	K	.....
-	K	L	10-00
-	L	M	10-11
0	M	N	011--
1		N	010--
...	N	...	...

$i^t$	$s^t$	$s^{t+1}$	$o^t$
...	...	K	.....
-	K	L	10-00
0	L	N	-0-11
1		M	
-	M	...	010--
-	N	...	011--

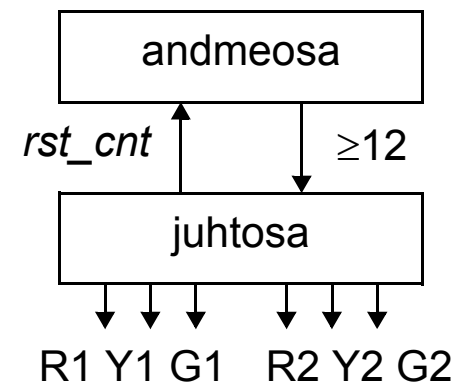
## Valgusfoor kui digitaalsüsteem – näide #1

- Digitaalsüsteem – andmeosa + juhtosa
- Kogutsükkel 30 sek., andurid puuduvad
  - roheline 12 sek. punane
  - kollane 3 sek. kollane+punane
  - punane 12 sek. roheline
  - kollane+punane 3 sek. kollane
- Juhtosa – automaat
  - $I = \{<12, \geq 12\}$ ,  $O = \{R1, Y1, G1, R2, Y2, G2, rst\_cnt(?)\}$
- Andmeosa – loendur (0...14)
  - 0...14 → 4 bitti (0...15!)
  - asünkroonne nullimine kui loendur == 15 (e. 4-NAND)
  - 12 sek. == 0...11 / 3 sek. == 12...14 e.  $\geq 12$
  - $\geq 12 == 1100 + 1101 + 1110$  (+1111 määramatusena)
  - $\geq 12 == 11--$  (e. 2-AND)
  - *rst\_cnt* vajalikkus? – sõltub juhtosa “tarkusest”

<http://mini.pld.ttu.ee/~lrv/IAY0150/tlc-datapath.txt>





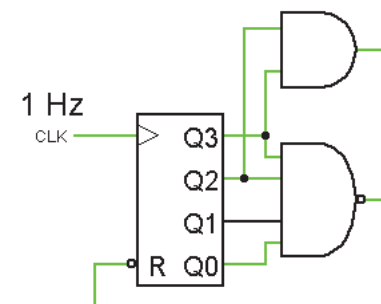





Andmeosa





## Valgusfoor – juhtosa

- roheline                    12 sek.            punane                      cnt=0...11
- kollane                     3 sek.                kollane+punane          cnt=12...14
- punane                      12 sek.              roheline                   cnt=0...11
- kollane+punane          3 sek.                kollane                      cnt=12...14

```

while ( !≥12 )           // S1
    set ( G1, R2 );
while ( ≥12 )           // S2
    set ( Y1, Y2, R2 );
while ( !≥12 )         // S3
    set ( R1, G2 );
while ( ≥12 )           // S4
    set ( Y1, R1, Y2 );

```

$i^t$	$s^t$	$s^{t+1}$	$o^t$
$!≥12$	S1	S1	G1, R2
$≥12$		S2	
$!≥12$	S2	S3	Y1, Y2, R2
$≥12$		S2	
$!≥12$	S3	S3	R1, G2
$≥12$		S4	
$!≥12$	S4	S1	Y1, R1, Y2
$≥12$		S4	



## Valgusfoor – juhtosa

$i^t$		$s^t$		$s^{t+1}$		JK		D	$o^t$	
$! \geq 12$	0	S1	00	S1	00	0-	0-	00	G1, R2	001 100
$\geq 12$	1			S2	01	0-	1-	01		
$! \geq 12$	0	S2	01	S3	11	1-	-0	11	Y1, Y2, R2	010 110
$\geq 12$	1			S2	01	0-	-0	01		
$! \geq 12$	0	S3	11	S3	11	-0	-0	11	R1, G2	100 001
$\geq 12$	1			S4	10	-0	-1	10		
$! \geq 12$	0	S4	10	S1	00	-1	0-	00	Y1, R1, Y2	110 010
$\geq 12$	1			S4	10	-0	0-	10		

- Väljundid**

$$Y1 = Y2 = q1 \text{ xor } q2$$

$$R1 = q1$$

$$R2 = q1'$$

$$G1 = q1' q2'$$

$$G2 = q1 q2$$

- JK-trigerid**

$$j1 = i' q2$$

$$k1 = i' q2'$$

$$j2 = i q1'$$

$$k2 = i q1$$

- D-trigerid**

$$d1 = i q1 + i' q2$$

$$d2 = i q1' + i' q2$$

# Optimeerimist...


$$i' q2 = (i + q2')'$$

$$k = i + q2'$$

$$d1 = ((i q1)' k)'$$

$$d2 = ((i q1')' k)'$$

# Valgusfoor – tulemus

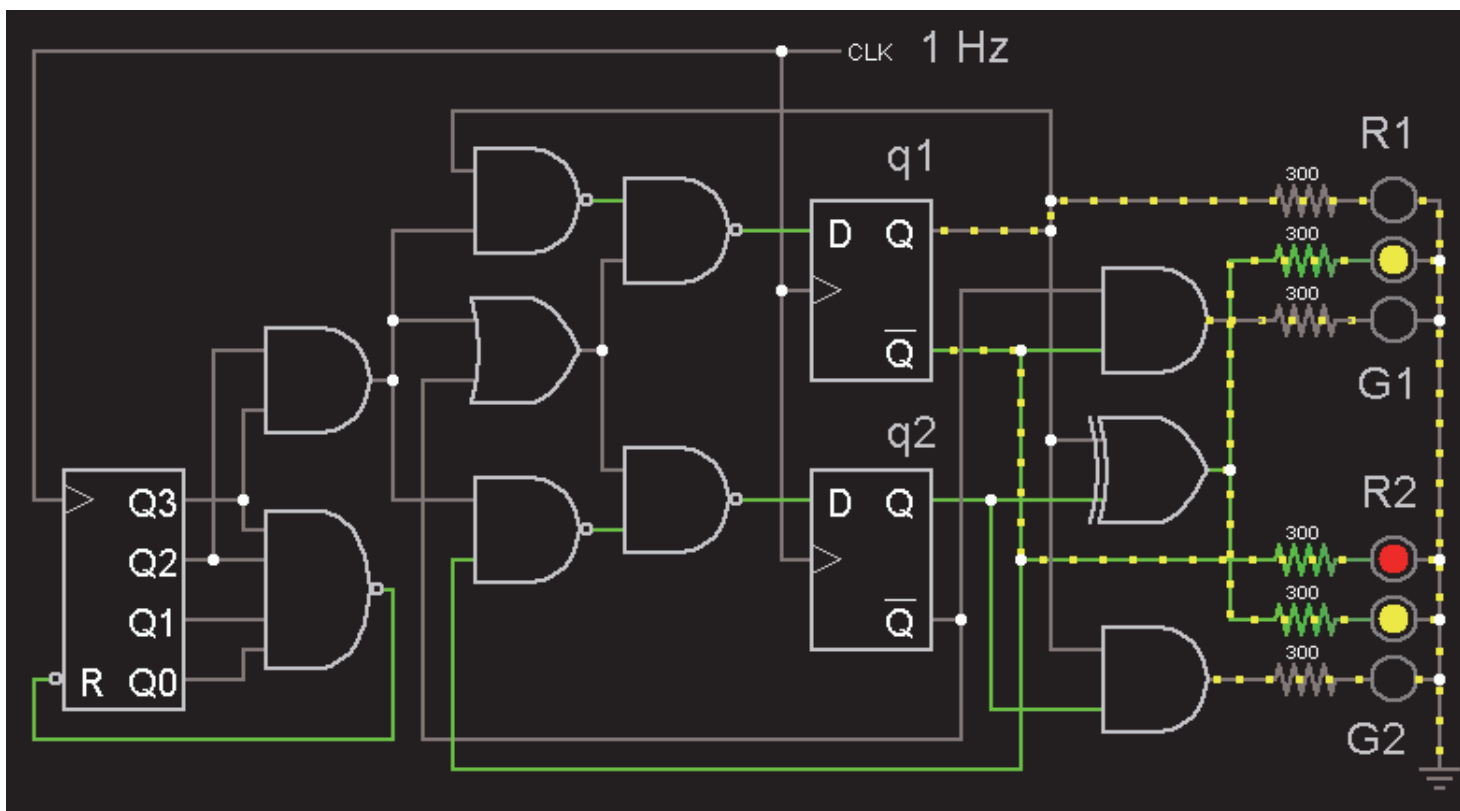

<http://mini.pld.ttu.ee/~lrv/IAY0150/tlc-applet.txt>



## Näide #2 – märgita täisarvude korrutamine

- **Lihtne algoritm**

- **andmeosa**

- liitmine & nihutamine/nihutamised
    - 3 registrit – 2 tegurit, korrutis

- **juhtosa**

- iteratsioonid
    - teguri biti kontroll
    - summaatori ja registre juhtimine

```

00011000 * 00001101
-----
1.          00000000
2.          00000000.
3.          00000000..
4.          00001101...
5.          00001101....
6.          00000000.....
7.          00000000.....
8.          00000000.....
-----
000000100111000

```

- **Kaks bitti korraga?**

- vähem iteratsioone – kiirem

- **keerukam algoritm**

- keerukam andmeosa
    - keerukam juhtosa

```

00011000 * 00001101
-----
1.          00000000    00011000 == * 0
2.          00011010..   00011000 == * 2
3.          00001101.... 00011000 == * 1
4.          00000000..... 00011000 == * 0
-----
00000100111000

```

## Märgita täisarvude korrutamine

- **Märgita täisarvude korrutamine, 2-bitti korruga (radix-4)**
- $o = a * b$
- ... + [0,1,2,3]\*b →  $3*b = 4*b - b$
- samm, kui eelmine bitipaar ei olnud '11'
  - $b_{10}=00$  ? → ei midagi
  - $b_{10}=01$  ? →  $o+=a$
  - $b_{10}=10$  ? →  $o+=2*a$  [  $o+=(a<<1)$  ]
  - $b_{10}=11$  ? →  $o-=a$  [ ja jätame meelde ]
- samm, kui eelmine bitipaar oli '11'
  - $b_{10}=00$  ? →  $o+=a$  [  $4-1==3$  ]
  - $b_{10}=01$  ? →  $o+=2*a$  [  $2==1+1$  ]
  - $b_{10}=10$  ? →  $o-=a$  [  $3==2+1$ , jälle meelde ]
  - $b_{10}=11$  ? → ei midagi [  $4==3+1$ , jälle meelde ]

### Korrutamine 2 kohaga

00 - blok.

01 -  $1*Rg1$

10 -  $2*Rg1$  ( $L1(Rg1)$ )


11 -  $-Rg1$ ; +1 järgmisesse järku

$$11_2 = 100 - 1 = 10\bar{1}$$

N: 0,01101101



0,100 $\bar{1}$ 0 $\bar{1}$ 01

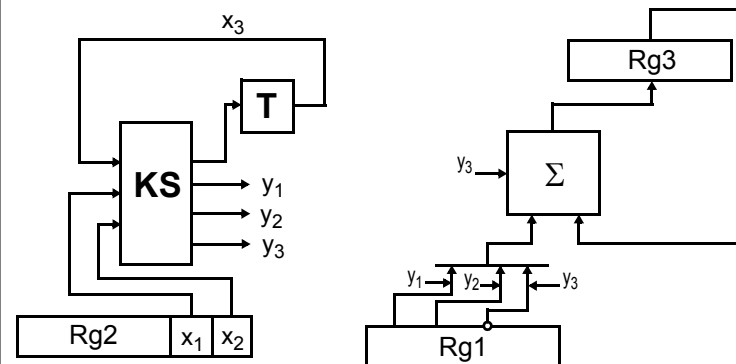


y1:  $Rg3 := Rg3 + Rg1$

y2:  $Rg3 := Rg3 + L1(Rg1)$

y3:  $Rg3 := Rg3 - Rg1$

Margus Kruus: IAY0140 "Arvutite aritmeetika ja loogika"

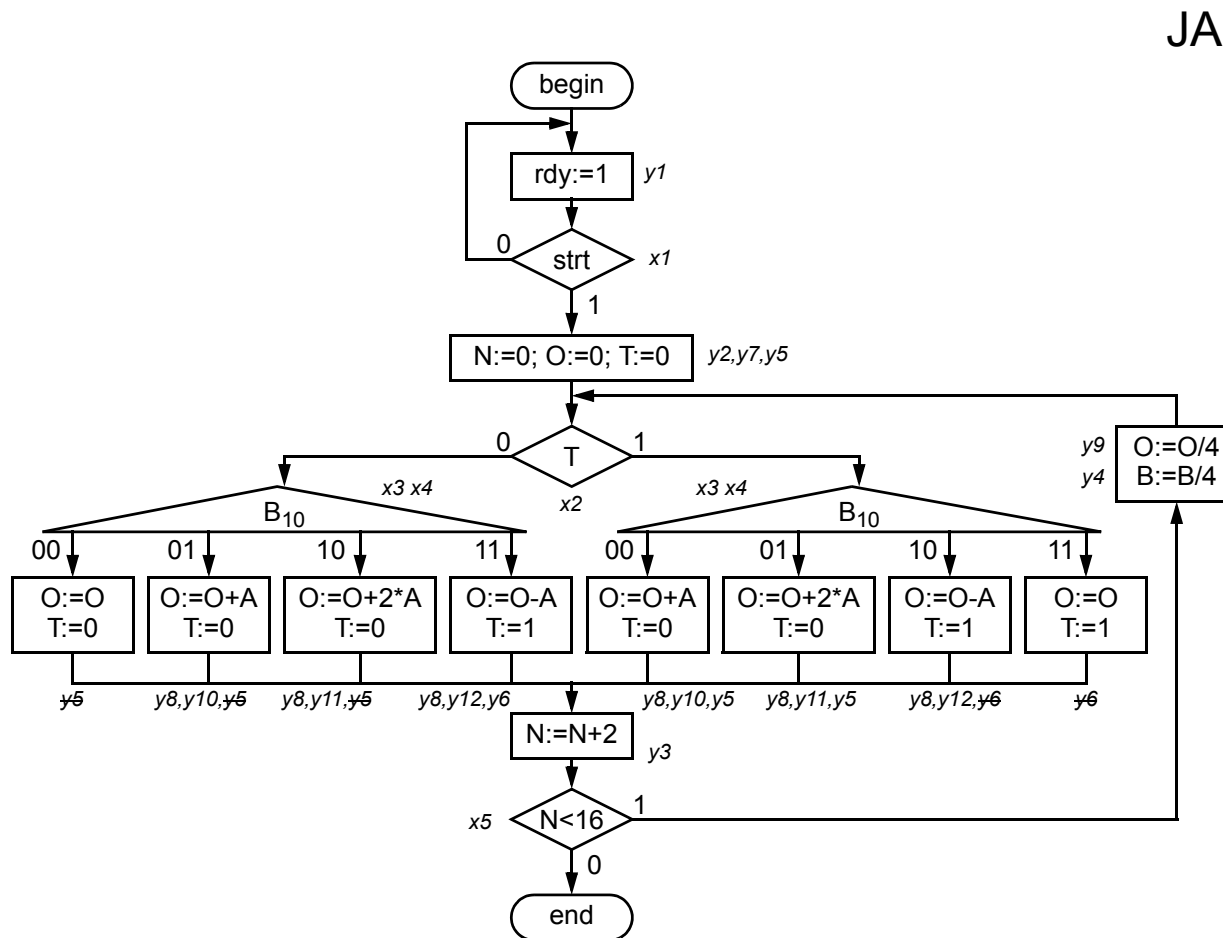
# Märgita täisarvude korrutamine – realisatsiooni näide



JA Moore: i 5, o 12, s 12, t 28; Mealy: i 5, o 12, s 4, t 13 (tagasiside OK)

OA 2 sum., 1 võrdl., 5 (6) mux, 5 (6) reg.

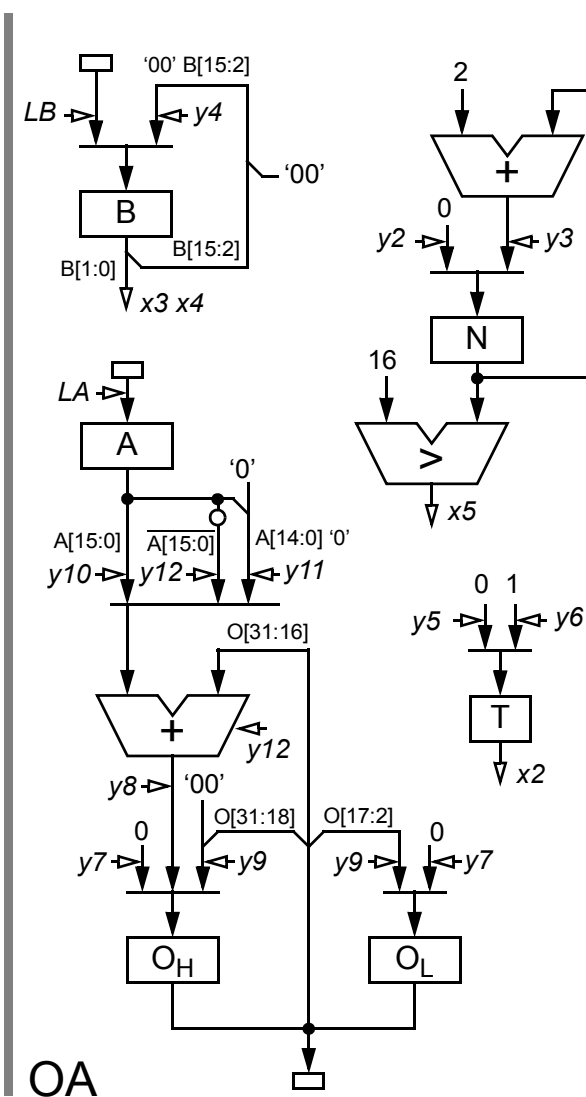**3 takti iteratsiooni kohta, kokku 24 (+1) takti**







## Näide #3 – algoritmi realiseerimine

- **Algoritm kui programm**
  - operatsioonid – andmeosa
  - järjestus ja tingimuse – juhtosa
- **GCD (Greatest Common Divisor) – suurim ühistegur**

```
while ( x != y ) {  
    if ( x < y ) y = y - x;  
    else      x = x - y;  
}
```

  - operatsioonid – võrdlused ja lahutamine
  - konkreetse operatsiooni realiseerimine?
    - $A < B \iff A - B < 0$  /  $A \neq B \iff A - B \neq 0$  – kõike saab teha lahutajaga?!
  - sama riistvara kõikidele operatsioonidele või korruga arvutamine?
    - kiirus või suurus? [ja kas see ongi probleem?]

## GCD (Greatest Common Divisor)

- **Algoritm**


- andmete sisestamine
- arvutamine
- tulemuste väljastamine

```

while ( rst != 0 );
x = xi;    y = yi;    rdy = 0;
while ( x != y ) {
    if ( x < y ) y = y - x;
    else      x = x - y;
}
xo = x;    rdy = 1;
  
```

- **Asünkroonne sisend-väljund!**

- taktsignaali vajalik

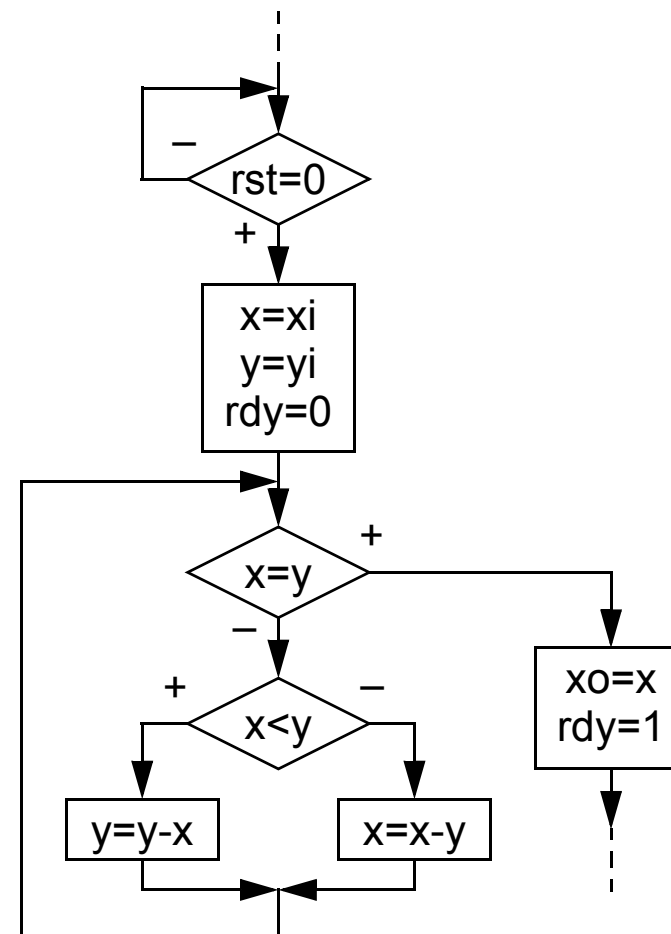



## GCD – käitumuslik kirjeldus

- Spetsifikatsioon ~ käitumuslik kirjeldus
  - sisendi/väljundi ajastus fikseeritud – juht- ja takt-signaaliid

```
process -- gcd-bhv.vhdl
  variable x, y: unsigned(15 downto 0);
begin
  -- Wait for the new input data
  wait on clk until clk='1' and rst='0';
  x := xi;    y := yi;    rdy <= '0';
  wait on clk until clk='1';
  -- Calculate
  while x /= y loop
    if x < y then y := y - x;
    else          x := x - y;    end if;
  end loop;
  -- Ready
  xo <= x;    rdy <= '1';
  wait on clk until clk='1';
end process;
```

### Probleemid

- tsüklis puudub takt
- keerukas “wait” käsk  
( - mitu “wait” käsku )

### Mida proovida?

- erinevad süntesaatorid
- suuruse minimeerimine
- kiiruse tõstmine

### Tehnoloogiad – ASIC, FPGA

### VHDL kood & testpingid

<http://mini.pld.ttu.ee/~lrv/gcd/>



## GCD – sünteesitav kood?

- Takteeritud käitumuslik stiil

```
process -- gcd-bhvc.vhdl
  variable x, y: unsigned(15 downto 0);
begin
  -- Wait for the new input data
  while rst = '1' loop
    wait on clk until clk='1';
  end loop;
  x := xi;    y := yi;    rdy <= '0';
  wait on clk until clk='1';
  -- Calculate
  while x /= y loop
    if x < y then y := y - x;
    else        x := x - y;    end if;
    wait on clk until clk='1';
  end loop;
  -- Ready
  xo <= x;    rdy <= '1';
  wait on clk until clk='1';
end process;
```

ASIC: sünteesitav

961 e.g. / 20.0 ns

2 lahutajat, 2 võrdlejat

FPGA: mitte-sünteesitav

“wait” käsud tsüklis :(

juhtautomaat vajalik :( :(

Võimalikud valikud

- funktsioonide jagamine

- universaalsed funktsioonid

- spekulatiivne arvutamine