



## Näitealgoritmi realiseerimine

- **Algoritm kui programm**
  - operatsioonid – andmeosa
  - järjestus ja tingimused – juhtosa
- **GCD (Greatest Common Divisor) – suurim ühistegur**

```
while ( x != y ) {
    if ( x < y ) y = y - x;
    else      x = x - y;
}
```

- operatsioonid – võrdlused ja lahutamine
- konkreetse operatsiooni realiseerimine?
  - $A < B \iff A - B < 0$  /  $A \neq B \iff A - B \neq 0$  – kõike saab teha lahutajaga?!
- sama riistvara kõikidele operatsioonidele või korruga arvutamine?
  - kiirus või suurus? [ja kas see ongi probleem?]



## GCD (Greatest Common Divisor)

- Spetsifikatsioon ~ käitumuslik kirjeldus
  - sisendi/väljundi ajastus fikseeritud – juht- ja takt-signaaliid

```
process -- gcd-bhv.vhdl
  variable x, y: unsigned(15 downto 0);
begin
  -- Wait for the new input data
  wait on clk until clk='1' and rst='0';
  x := xi;    y := yi;    rdy <= '0';
  wait on clk until clk='1';
  -- Calculate
  while x /= y loop
    if x < y then y := y - x;
    else          x := x - y;    end if;
  end loop;
  -- Ready
  xo <= x;    rdy <= '1';
  wait on clk until clk='1';
end process;
```

### Probleemid

- tsüklis puudub takt
- keerukas “wait” käsk
- ( - mitu “wait” käsku )

### Mida proovida?

- erinevad süntesaatorid
- suuruse minimeerimine
- kiiruse tõstmine

### Tehnoloogiad – ASIC, FPGA

### VHDL kood & testpingid

<https://ati.ttu.ee/~lrv/gcd/>



## GCD – sünteesitav kood?

- Takteeritud käitumuslik stiil

```
process -- gcd-bhvc.vhdl
  variable x, y: unsigned(15 downto 0);
begin
  -- Wait for the new input data
  while rst = '1' loop
    wait on clk until clk='1';
  end loop;
  x := xi;    y := yi;    rdy <= '0';
  wait on clk until clk='1';
  -- Calculate
  while x /= y loop
    if x < y then y := y - x;
    else        x := x - y;    end if;
    wait on clk until clk='1';
  end loop;
  -- Ready
  xo <= x;    rdy <= '1';
  wait on clk until clk='1';
end process;
```

ASIC: sünteesitav

961 e.g. / 20.0 ns

2 lahutajat, 2 võrdlejat

FPGA: mitte-sünteesitav

“wait” käsud tsüklis :(

juhtautomaat vajalik :( :(

Võimalikud valikud

- funktsioonide jagamine

- universaalsed funktsioonid

- spekulatiivne arvutamine



## GCD – käitumuslik automaat (behavioral FSM)

```
process begin -- gcd-bfsm.vhdl
  wait on clk until clk='1';
  case state is
  -- Wait for the new input data
  when S_wait =>
    if rst='0' then
      x<=xi; y<=yi; rdy<='0'; state<=S_start;
    end if;
  -- Calculate
  when S_start =>
    if x /= y then
      if x < y then y <= y - x;
      else x <= x - y; end if;
      state<=S_start;
    else
      xo<=x; rdy<='1'; state<=S_ready;
    end if;
  -- Ready
  when S_ready => state<=S_wait;
  end case;
end process;
```

**ASIC: sünteesitav**

**911 e.g. / 19.4 ns**

**2 lahutajat, 2 võrdlejat**

**FPGA: sünteesitav**

**108 SLC / 9.9 ns**

**2 lahutajat, 2 võrdlejat**

**Kas saab teha paremaks?**

**Jälle need võimalikud valikud**

**- funktsioonide jagamine**

**üks operatsioon taktis**

**- universaalsed funktsioonid**

**$A < B == A - B < 0$  /  $A /= B == A - B /= 0$**

**- spekulatiivne arvutamine**

**lahutamine enne otsustamist**

## GCD – universaalsed funktsioonid?

- $A < B == A - B < 0$  /  $A = B == A - B = 0$

-- Three operations:

-- subtraction, and

-- comparisons not-equal &

-- less-than

`xo <= xi - yi;`


`ne <= '1' when xi /= yi else '0';`

`lt <= '1' when xi < yi else '0';`

**ASIC: 209 e.g. / 19.9 ns**

**FPGA: 20 SLC / 12.1 ns**

**kolm liitjat!**

 

-- ALU - subtracting and then comparing

`x_out <= xi - yi;    xo <= x_out;`

`process (x_out)`

`variable or_tmp: unsigned(15 downto 0);`

`begin`

`or_tmp(15) := x_out(15);`

`for i in 14 downto 0 loop`

`or_tmp(i) := or_tmp(i+1) or x_out(i);`

`end loop;`

`ne <= to_bit(or_tmp(0));`

`end process;`

`lt <= to_bit(x_out(15));`

**ASIC: 148 e.g. / 21.8 ns    /    FPGA: 12 SLC / 14.6 ns**





## GCD – disainiruumi uurimine

- Erinevad lahendused – <https://ati.ttu.ee/~lrv/gcd/>
  - gcd-bhv.vhdl – puhas käitumuslik kirjeldus, mitte-sünteesitav
  - gcd-bhvc.vhdl – takteeritud käitumuslik kirjeldus, osad süntesaatorid OK
  - gcd-bfsm.vhdl – nn. käitumuslik automaat (automaat & käitumuslik andmetee), sünteesitav (aga kui efektiivne see on?)
  - gcd-rtl1.vhdl – üks ALU, 3 takti iteratsiooni kohta –  
1) “pole võrdne?”, 2) “väiksem kui?”, 3) lahutaja

```
#1#    a=x-y;    a!=0 ? #2# : #ready#  
#2#    a=x-y;    a<0 ? #3# : #4#  
#3#    y=y-x    /    #4#    x=x-y
```

- gcd-rtl2.vhdl – üks ALU, 2 takti iteratsiooni kohta –  
1) “pole võrdne?” ja “väiksem kui?”, 2) lahutaja

```
#1#    a=x-y;    a!=0 ? ( a<0 ? #2# : #3# ) : #ready#  
#2#    y=y-x    /    #3#    x=x-y
```



## GCD – disainiruumi uurimine (2)

- Erinevad lahendused – <https://ati.ttu.ee/~lrv/gcd/>
  - gcd-rtl3.vhdl – võrdleja (väiksem kui) kontrollib lahutajat, 1 takt iteratsiooni kohta – väike kuid aeglane (jadamisi) andmetee

```
#1#    x<y ? y=y-x : ( a=x-y;    a!=0 ? x=x-y : #ready# )
```
  - gcd-rtl4.vhdl – spekulatiiv arvutamine – mõlemad lahutamised tehakse kõigepealt, siis toimub otsustamine (üks lahutaja võrdleb “väiksem kui”, teine “pole võrdne”)

```
#1#    a1=x-y;    a2=y-x;    a2!=0 ? ( a1<0 ? y=a2 : x=a1 ) : #ready#
```
  - gcd-rtl5.vhdl – spekulatiiv arvutamine – mõlemad lahutamised tehakse kõigepealt, siis toimub otsustamine (üks lahutaja võrdleb “väiksem kui”, kuid eraldi “pole võrdne”)

```
#1#    a1=x-y;    a2=y-x;    x!=y ? ( a1<0 ? y=a2 : x=a1 ) : #ready#
```



## GCD – üksik ALU, 2 takti iteratsiooni kohta

### *gcd-rtl2.vhdl*

```
-- Next state function of the FSM
process (state, rst, alu_ne, alu_lt) begin
  ena_x <= '0';      ena_y <= '0';      ena_r <= '0';
  set_rdy <= '0';   xi_yi_sel <= '0';   sub_y_x <= '0';
  next_state <= state;
  case state is
  when S_wait =>      -- Wait for the new input data
    if rst='0' then
      xi_yi_sel <= '1';  ena_x <= '1';  ena_y <= '1';
      next_state <= S_start;
    end if;
  when S_start =>    -- Loop: ready?
    if alu_ne='1' then
      if alu_lt='1' then  next_state <= S_sub_y_x;
      else  next_state <= S_sub_x_y;  end if;
    else  next_state <= S_ready;
    end if;
  when S_sub_y_x =>  -- Loop: y-x
    ena_y <= '1';    sub_y_x <= '1';
    next_state <= S_start;
  when S_sub_x_y =>  -- Loop: x-y
    ena_x <= '1';    sub_y_x <= '0';
    next_state <= S_start;
  when S_ready =>   -- Ready
    ena_r <= '1';    set_rdy <= '1';
    next_state <= S_wait;
  end case;
end process;

-- ALU: subtract / less-than / not-equal
alu_o <= alu_1 - alu_2;
alu_lt <= to_bit(alu_o(15));
process (alu_o)
  variable or_tmp: unsigned(15 downto 0);
begin
  or_tmp(15) := alu_o(15);
  for i in 14 downto 0 loop
    or_tmp(i) := or_tmp(i+1) or alu_o(i);
  end loop;
  alu_ne <= to_bit(or_tmp(0));
end process;

-- Multiplexers
x_i <= xi when xi_yi_sel='1' else alu_o;
y_i <= yi when xi_yi_sel='1' else alu_o;
alu_1 <= y when sub_y_x='1' else x;
alu_2 <= x when sub_y_x='1' else y;

-- Registers
process begin
  wait on clk until clk='1';
  state <= next_state;
  if ena_x='1' then  x <= x_i;  end if;
  if ena_y='1' then  y <= y_i;  end if;
  if ena_r='1' then  xo <= x;  end if;
  rdy <= set_rdy;
end process;
```





## GCD – komparaator+lahutaja, 1 takt

### *gcd-rtl3.vhdl*

```
-- Next state function of the FSM
process (state, rst, alu_ne) begin
  ena_xy <= '0';   ena_r <= '0';
  set_rdy <= '0';  xi_yi_sel <= '0';
  next_state <= state;
  case state is
  when S_wait =>    -- Wait for the new input data
    if rst='0' then
      xi_yi_sel <= '1';   ena_xy <= '1';
      next_state <= S_start;
    end if;
  when S_start =>   -- Calculate
    if alu_ne='1' then
      ena_xy <= '1';   next_state <= S_start;
    else
      ena_r <= '1';   set_rdy <= '1';
      next_state <= S_ready;
    end if;
  when S_ready =>  -- Ready
    ena_r <= '1';   set_rdy <= '1';
    next_state <= S_wait;
  end case;
end process;

-- Comparator (less-than)
sub_y_x <= '1' when x < y else '0';

-- Subtractor (+not-equal)
alu_o <= alu_1 - alu_2;
process (alu_o)
  variable or_tmp: unsigned(15 downto 0);
begin
  or_tmp(15) := alu_o(15);
  for i in 14 downto 0 loop
    or_tmp(i) := or_tmp(i+1) or alu_o(i);
  end loop;
  alu_ne <= to_bit(or_tmp(0));
end process;

-- Multiplexers
x_i <= xi when xi_yi_sel='1' else alu_o;
y_i <= yi when xi_yi_sel='1' else alu_o;
alu_1 <= y when sub_y_x='1' else x;
alu_2 <= x when sub_y_x='1' else y;
ena_x <= '1' when (sub_y_x='0' and ena_xy='1') or
  xi_yi_sel='1' else '0';
ena_y <= '1' when (sub_y_x='1' and ena_xy='1') or
  xi_yi_sel='1' else '0';

-- Registers
process begin
  wait on clk until clk='1';
  state <= next_state;
  if ena_x='1' then  x <= x_i;   end if;
  if ena_y='1' then  y <= y_i;   end if;
  if ena_r='1' then  xo <= x;   end if;
  rdy <= set_rdy;
end process;
```



## GCD – spekuleeriv arvutamine (2 lahutajat)

### *gcd-rtl5.vhdl*

```
-- Next state function of the FSM
process (state, rst, alu_ne) begin
  ena_xy <= '0';      ena_r <= '0';
  set_rdy <= '0';    xi_yi_sel <= '0';
  next_state <= state;
  case state is
  -- Wait for the new input data
  when S_wait =>
    if rst='0' then
      xi_yi_sel <= '1';    ena_xy <= '1';
      next_state <= S_start;
    end if;
  -- Calculate
  when S_start =>
    if alu_ne='1' then
      ena_xy <= '1';
      next_state <= S_start;
    else
      ena_r <= '1';      set_rdy <= '1';
      next_state <= S_ready;
    end if;
  -- Ready
  when S_ready =>
    ena_r <= '1';      set_rdy <= '1';
    next_state <= S_wait;
  end case;
end process;

-- Subtractor (x-y) / comparator (x<y)
alu_o1 <= x - y;
sub_y_x <= '1' when alu_o1(alu_o1'high)='1' else '0';

-- Subtractor (y-x)
alu_o2 <= y - x;

-- Comparator (y/=x)
alu_ne <= '1' when x /= y else '0';

-- Multiplexers
x_i <= xi when xi_yi_sel='1' else alu_o1;
y_i <= yi when xi_yi_sel='1' else alu_o2;
ena_x <= '1' when (sub_y_x='0' and ena_xy='1') or
  xi_yi_sel='1' else '0';
ena_y <= '1' when (sub_y_x='1' and ena_xy='1') or
  xi_yi_sel='1' else '0';

-- Registers
process begin
  wait on clk until clk='1';
  state <= next_state;
  if ena_x='1' then    x <= x_i;    end if;
  if ena_y='1' then    y <= y_i;    end if;
  if ena_r='1' then    xo <= x;    end if;
  rdy <= set_rdy;
end process;
```



## GCD – sünteeside tulemused


Tehnoloogia		FPGA				ASIC			
Piirangud <sup>1)</sup>		50 MHz		100 MHz		50 MHz		25 MHz	
	clk / FU	[SLC]	[ns]	[SLC]	[ns]	[e.g.]	[ns]	[e.g.]	[ns]
<i>gcd-bhv<sup>2)</sup></i>	? / ?	93	17.3	-	-	1141	20.0	-	-
gcd-bhvc	1 / 2+2	-	-	-	-	961	20.0	977	31.1
gcd-bfsm	1 / 2+2	108	9.9	108	9.4	911	19.4	984	30.8
gcd-rtl1	3 / 1	50	10.8	50	9.7	986	19.8	883	32.4
gcd-rtl2	2 / 1	48	10.8	48	10.0	931	19.9	882	32.3
gcd-rtl3	1 / 1+1	58	17.0	58	14.6	1134	20.0	928	40.0
gcd-rtl4	1 / 2	78	12.6	78	9.0	976	19.9	928	29.0
gcd-rtl5	1 / 2+1	58	8.0	58	7.6	915	20.0	932	26.9

1) Taktiperiood oli ainuke piirang


2) gcd-bhv sünteesiti prototüüp kõrgtasemesüntesaatoriga xTractor



# GCD – kust tulevad need erinevused?

 

# GCD – kust tulevad need erinevused?

 


gcd-rtl1

1 ALU, 3 rg, 6 st  
3 takti/iteratsioon  
50 SLC / 10.8 ns

gcd-rtl2

 
1 ALU, 3 rg, 5 st  
2 takti/iteratsioon  
48 SLC / 10.8 ns



gcd-rtl3

1 =, 1 <, 3rg, 3st  
1 takt/iteratsioon  
58 SLC / 17.0 ns

# GCD – kust tulevad need erinevused?

 

gcd-rtl4


2 –, 3 rg, 3 st

1 takt/iteratsioon

78 SLC / 12.6 ns



# GCD – kust tulevad need erinevused?

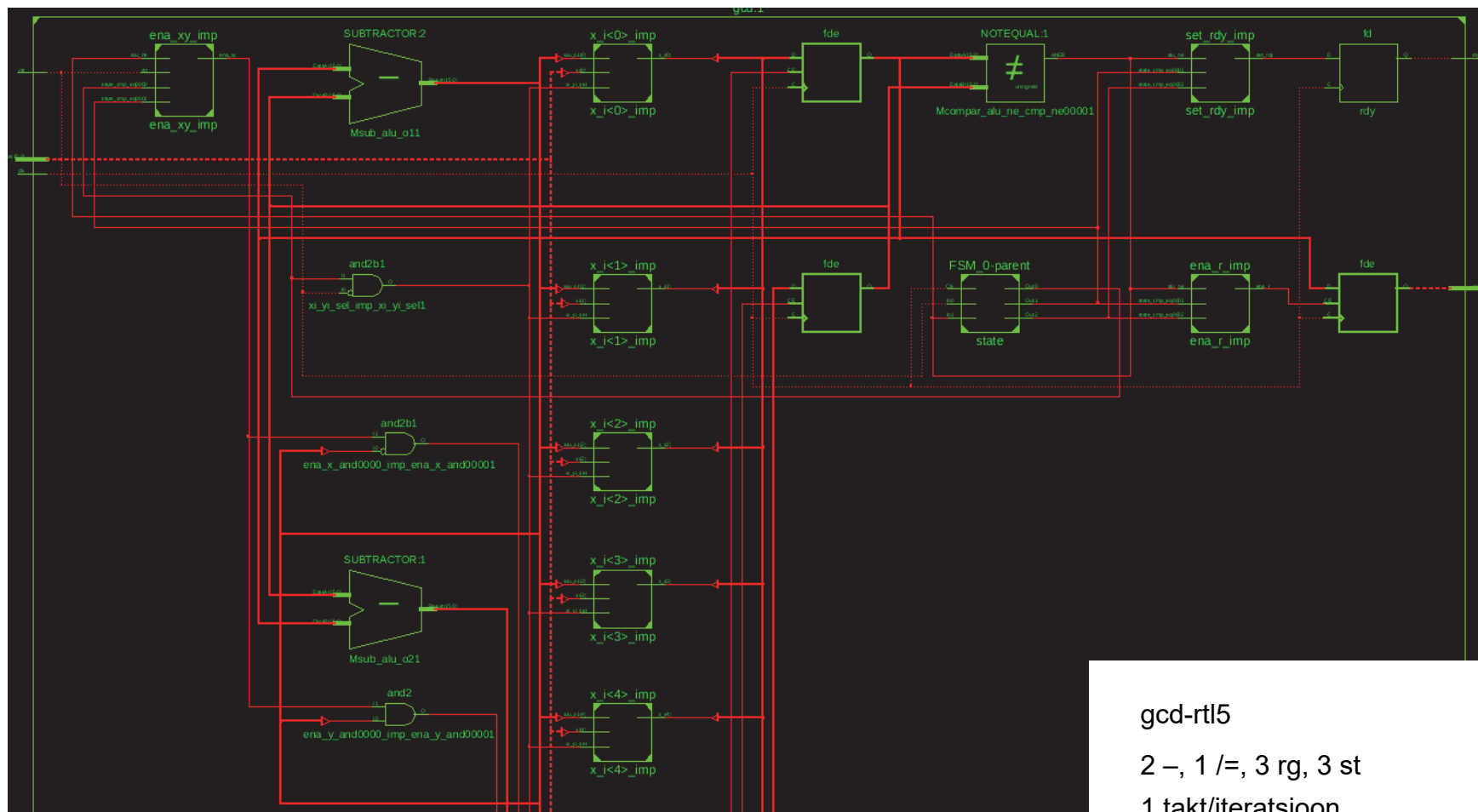

gcd-rtl5  
 2 –, 1 /=, 3 rg, 3 st  
 1 takt/iteratsioon  
 58 SLC / 8.0 ns