



Digitaalsüsteem

- **Süsteemid**
 - *NB! Piirid pole täpselt paigas...*
 - **Mehhaanikasüsteem** – *liikumine*
 - **Elektrisüsteem** – *elektrienergia*
 - **Elektroonikasüsteem** – *infotöötlus*
 - **Analoogsüsteem** – signaalide esitamine ja töötlus pidevate suurustena
signaalide väärtused: 0...5 V, -10...+10 mA, jne.
 - **Digitaalsüsteem** – signaalide esitamine ja töötlus diskreetsete suurustena
signaalide väärtused: 0/1, tõene/väär, true/false, high/low, jne.
- **Sardsüsteem (embedded system)**
 - Kaasajal peamiselt (hajutatud) digitaalsüsteem, mis sisaldab nii analoog-alamsüsteeme aga ka mehhaanilisi ja elektrilisi komponente
 - Suvaline digitaalsüsteem sisaldab alati analoog, elektrilisi ja mehhaanilisi komponente – nt. nivoomuundurid, toide, lülitid, ...

Disaininäide

- Neli kahend-sisendit ja -väljundit – nt. 4 lülitit (S1-S4) ja 4 valgusdiodi (L1-L4)
- Sisendite muutumine muudab väljundeid
 - kui $S1=1$ & $S2=0$, siis $L1 \leftarrow 1$, muidu $L1 \leftarrow 0$
 - kui $S1=0$ & $S3 \uparrow$, siis $V++$ ($V[1]=L2$, $V[0]=L3$)
 - kui $S1=1$ & $S2=1$ & $S4 \downarrow$, siis $L4 \leftarrow \neg L4$


- Võimalik programm

```
int s3p=0, s4p=0, v=0; l4=0;
while (1) {
    if (s1&!s2) l1=1; else l1=0;
    if (!s1&((s3^s3p)&s3)) v++;
    if (v>3) v=0;
    l2=v/2; l3=v%2;
    if (s1&s2&((s4^s4p)&!s4)) l4~=l4;
    s3p=s3; s4p=s4; wait_100ms();
}
```

- $s1...s4$ – lülitid == DIP1...DIP4 programmis
- $l1...l4$ – LED-d (tuled) == leds – kõik 4 ühes sõnas!
- üksikute bittidega manipuleerimine?

- Protsessor / kontrollor

 - sisendid/väljundid
- vahetulemused
- töötlus- e. arvutus-sõlm
- juht-osa



Disaininäide – mikrokontroller

- **Esiialgne programm – leds: and -> '0'; or -> '1'; dubleeritud lugemine**


```
char leds=0,dip3p=0,dip4p=0,v=0;    // ROM - 548 / RAM - 81
while (1) {
    if (DIP1&&!DIP2) leds|=0b1000; else leds&=0b0111;
        if (!DIP1&&((DIP3^dip3p)&&DIP3)) v++;
        if (v>3) v=0;
        leds=(leds&0b1001)|(v<<1);
        if (DIP1&&DIP2&&((DIP4^dip4p)&&!DIP4)) leds^=0b0001;
        dip3p=DIP3; dip4p=DIP4; led_out(leds); delay_100ms;
}
```

- **Optimeeritud programm [~~Shannoni arendus]**

```
char leds=0,dip3p=0,dip4p=0,v=0; // ROM - 518 / RAM - 81
while (1) {
    if (DIP1) {
        if (DIP2) { if ((DIP4^dip4p)&&!DIP4) leds^=0b0001; leds&=0b0111; }
        else leds|=0b1000;
    }
    else {
        if ((DIP3^dip3p)&&DIP3) v++;        if (v>3) v=0;
        leds=(leds&0b0001)|(v<<1);
    }
    dip3p=DIP3; dip4p=DIP4; led_out(leds); delay_100ms;
}
```

Disaininäide – skeem


- **Tegevused**
 - kui $S1=1$ & $S2=0$, siis $L1 \leftarrow 1$, muidu $L1 \leftarrow 0$
 - kui $S1=0$ & $S3 \uparrow$, siis $V++$ ($V[1]=L2$, $V[0]=L3$)
 - kui $S1=1$ & $S2=1$ & $S4 \downarrow$, siis $L4 \leftarrow \neg L4$
- Kolm paralleelset osa
- **Kombinatsioon-skeem**
 - $L1 \leftarrow S1 \& !S2$
- **Loendur + loogika**
 - D-tiger – $S3p \leftarrow S3$
 - $v++ \leftarrow !S1 \& !S3p \& S3$
 - $L2 \leftarrow V[1]$; $L3 \leftarrow V[0]$
- **T-triger + loogika**
 - D-tiger – $S4p \leftarrow S4$
 - $!L4 \leftarrow S1 \& S2 \& S4p \& !S4$
- **Asünkroonsed pisihädad**
 - takti ja signaali muutuse sünkroniseerimine
 - vt. S3 muutmist...

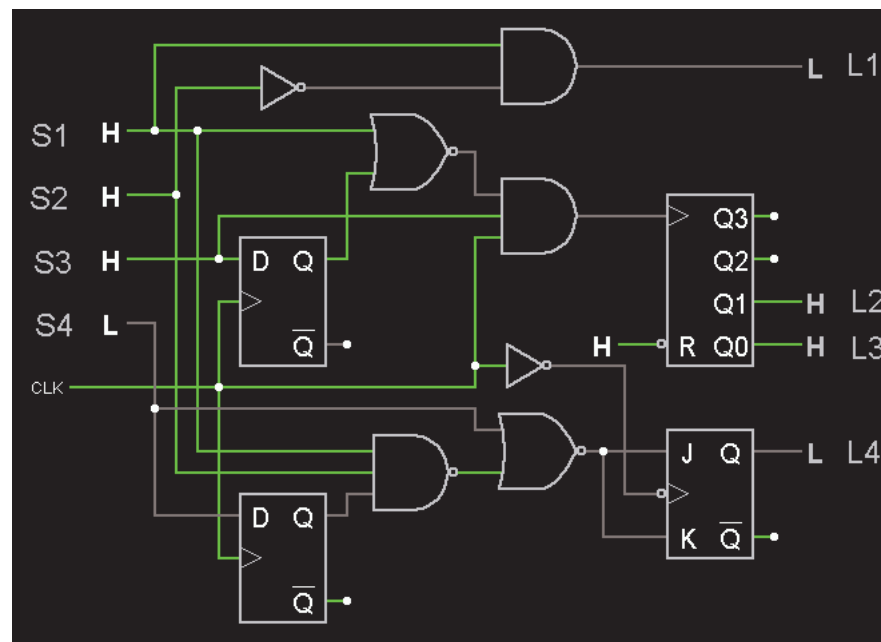


<http://mini.pld.ttu.ee/~lrv/IAS0150/switch4led4.txt>

Näide #2 – valgusfoor kui digitaalsüsteem

- Digitaalsüsteem – andmeosa + juhtosa
- Kogutsükkel 30 sek., andurid puuduvad
 - roheline 12 sek. punane
 - kollane 3 sek. kollane+punane
 - punane 12 sek. roheline
 - kollane+punane 3 sek. kollane
- Juhtosa – automaat
 - $I = \{<12, \geq 12\}$, $O = \{R1, Y1, G1, R2, Y2, G2, rst_cnt(?)\}$
- Andmeosa – loendur (0...14)
 - $0...14 \rightarrow 4$ bitti (0...15!)
 - asünkroonne nullimine kui loendur == 15 (e. 4-NAND)
 - 12 sek. == 0...11 / 3 sek. == 12...14 e. =12
 - $\geq 12 == 1100 + 1101 + 1110$ (+1111 määramatusena)
 - $\geq 12 == 11--$ (e. 2-AND)
 - rst_cnt vajalikkus? – sõltub juhtosa “tarkusest”

 


Andmeosa

 

<http://mini.pld.ttu.ee/~lrv/IAS0150/tlc-datapath.txt>

Valgusfoor – tulemus

 

<http://mini.pld.ttu.ee/~lrv/IAS0150/tlc-applet.txt>



Näide #3 – diferentsiaalvõrrand

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 5\frac{dy}{dx}x + 3y = 0$$

- Kuidas jõuda algoritmist realisatsioonini?

- **Tarkvaraline realisatsioon**

- protsessor ette antud
- leida (assembler)käskude jada

- **Riistvaraline realisatsioon**

- protsessor pole ette antud
- leida (mikro)käskude jada

```

process
  variable a,dx,x,u,y,x1,y1: integer;
begin
  cycles(sysclock,1); a:=inport;
  cycles(sysclock,1); dx:=inport;
  cycles(sysclock,1); y:=inport;
  cycles(sysclock,1); x:=inport;
  cycles(sysclock,1); u:=inport;
  loop
    cycles(sysclock,7);
    x1 := x + dx; y1 := y + (u * dx);
    u := u-5 * x * (u * dx) - 3 * y * dx;
    x := x1; y := y1;
    exit when not (x1 < a);
  end loop;
end process;
  
```

Tarkvaraline realisatsioon == kompileerimine

- Diferentsiaalvõrrand

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 5\frac{dy}{dx}x + 3y = 0$$

```
{
  sc_fixed<6,10> a,dx,y,x,u,x1,x2,y1;
  while ( true ) {
    wait(); a=inport.read();
    wait(); dx=inport.read();
    wait(); y=inport.read();
    wait(); x=inport.read();
    wait(); u=inport.read();
    while ( true ) {
      for (int i=0;i<7;i++) wait();
      x1 = x + dx;  y1 = y + (u*dx);
      u = u - 5*x*(u*dx) - 3*y*dx;
      x = x1; y = y1;
      if (!(x1<a)) break;
    }
    outport.write(y);
  };
}
```

```
# R1:a, R2:dx, R3:y, R4:x, R5:u,
# R6:x1, R7:x2, R8:y1, R9:tmp
...
_loop_$32:
  ADD.fx    R6, R4, R2      # x1=x+dx
  MUL.fx    R9, R5, R2      # tmp=u*dx
  ADD.fx    R8, R3, R9      # y1=y+tmp
  MUL.fx    R9, R4, R9      # tmp=x*tmp
  MUL.fx    R9, R9, $5      # tmp=5*tmp
  SUB.fx    R5, R5, R9      # u=u-tmp
  MUL.fx    R9, R3, R2      # tmp=y*dx
  MUL.fx    R9, R9, $3      # tmp=3*tmp
  SUB.fx    R5, R5, R9      # u=u-tmp
  ADD.fx    R4, R6, $0      # x=x1
  ADD.fx    R3, R8, $0      # y=y1
  SUB.fx    R9, R6, R1      # tmp=x1-a
  JMP.neg   _loop_$32      # ...break
...
```


Näide #4 – otsimine mälust

```



...
base := ... + ... ;
l1: for i in 1 to max_address loop
    x := memory(base+i);
    exit l1 when x = x_required;
end loop l1;
...

```

```




...
base := ... + ... ;           -- 1
i := 0;                       -- 2
loop
    i := i + 1;                -- 3
    -- x := memory(base+i);
    tmp := base + i;           -- 4
    address <= tmp;             -- 5
    wait on clk until clk='1'; -- (5)
    x := data;                  -- 6
    exit when x = x_required;   -- 7
end loop;
...

```

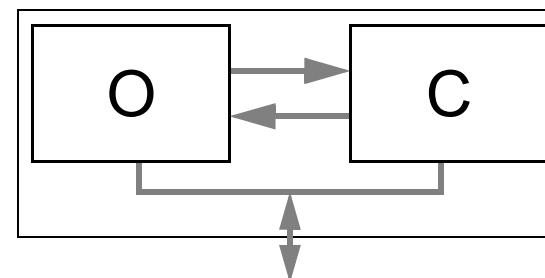 


Näide #5 – FIR filter
   
```
...
x=c0*i(0)+c1*i(1)+c2*i(2)+c3*i(3);
...
```




Tarkvara või Riistvara?

 

- **Tarkvara**
 - universaalne andmetee – aeglane, suured mõõtmed, energianäljane
 - universaalne algoritm – äärmiselt paindlik, kuid nõuab palju ruumi (bitte)
- **Riistvara**
 - fikseeritud andmetee – kiire, kompaktne, väike energiatarve
 - paindlikkus määratud juhtautomaadiga, algoritm sageli fikseeritud

Andme- ja juhtosa

- **Andmeosa (operatsioonautomaat)**
 - andmete töötlus (operatsioonid e. arvutamine)
 - kombinatsiooniskeemid (loogikafunktsioonid)
 - andmete salvestamine (mälu)
 - registrid (mäluelemendid)
- **Juhtosa (juhtautomaat)**
 - operatsioonide (tingimuslik) järjestamine
 - (eelmiste) operatsioonide tulemused
 - välised tingimused (sisendsignaalid)
- **Algoritm**
 - operatsioonide järjestus ~~ mikroprogramm
- **Register-siirete tase**
 - Register-Transfer Level (RTL)
 - register → kombinatsiooniskeem → register → ...

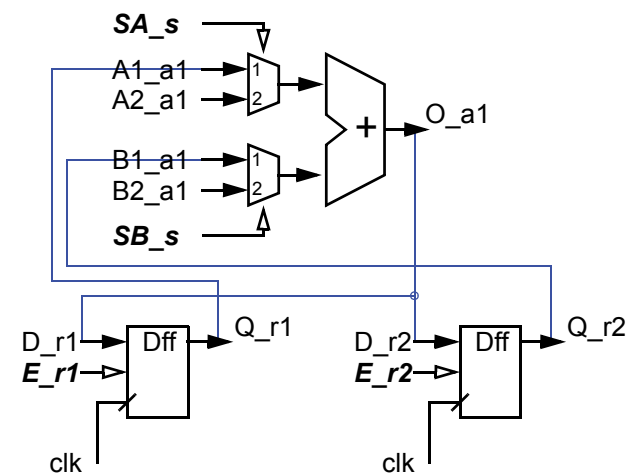

$O_{a1} \equiv D_{r1} \equiv D_{r2}$ $Q_{r1} \equiv A1_{a1}$
 $Q_{r2} \equiv B1_{a1}$ $n \equiv A2_{a1}$ $m \equiv B2_{a1}$


$$x = 2 * n + 2 * m$$

	SA_s	SB_s	E_r1	E_r2
1: r2 <- n	2	0	0	1
2: r2 <- n + r2	2	1	0	1
3: r1 <- m	0	2	1	0
4: r1 <- r1 + m	1	2	1	0
5: r1 <- r1 + r2	1	1	1	0

SA_s & SB_s – väärtus 0 annab väljundisse "00...00"

Andmeosa struktuur


 
- **I-automaat** (~~eririistvara)
 - võimaldab üheaegselt sooritada kõiki funktsionaalselt ühitatavaid operatsioone (mikrokāske)
 - iga registri sisendis kombinatsioonskeem
- **M-automaat** (~~protsessor)
 - iga unikaalse operatsiooni jaoks on oma täitursõlm, üheaegselt võimalik täita tüübilt erinevaid operatsioone
 - andmesiinid





Andmeosa – eridisain või üldotstarbeline?

[Otsimine mälust]

  


eridisain (e. I)

+ kiire

+ väike

-- paindumatu

 

üldotstarbeline (e. M)


++ paindlik

- aeglane

-- suur



Realisatsiooni optimaalsus?

 - operatsiooni hind riistvaras
 - nihutamine == traatide teisiti viimine
 - liitmist ja lahutamist teostab sama seade – summaator (+ülekanne)
- sõltumatud operatsioonid võib täita korraga
 - tegelike andmesõltuvuste analüüs – nt. R2 nihutamise tulemus



Juhtautomaat


- Digitaalsüsteem = andmeosa + juhtosa

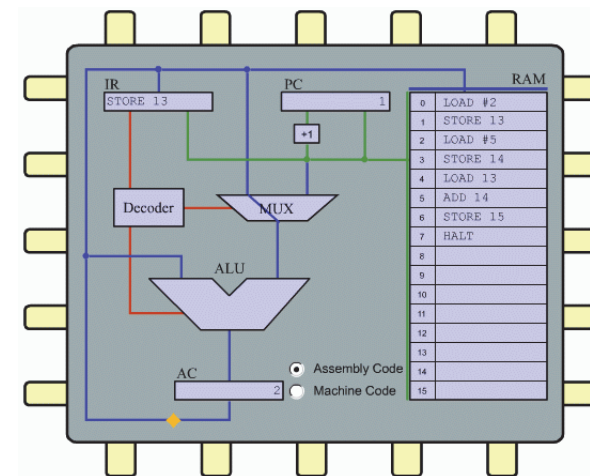 

<http://courses.cs.vt.edu/~csonline/MachineArchitecture/Lessons/index.html>


Diskreetne aeg

- **Rangelt järjestatud sündmuste jada (ajamomentide jada)**
 - üksiksündmuse kestus on 0
 - sündmuste vaheline ajavahemik pole oluline
- **Taktsignaali (clock)**
 - reaalse diskreetse aja esitusviis
 - üksiksündmus == taktsignaali front
 - tõusev või langev front – ühefaasiline taktsignaali (single phased clock)
 - tõusev ja langev front – kahefaasiline taktsignaali (double phased clock)
 - varasem mitmefaasiline taktsignaali – eri faasid tüürisid eri mäluelemente

 

diskreetne aeg


taktsignaali

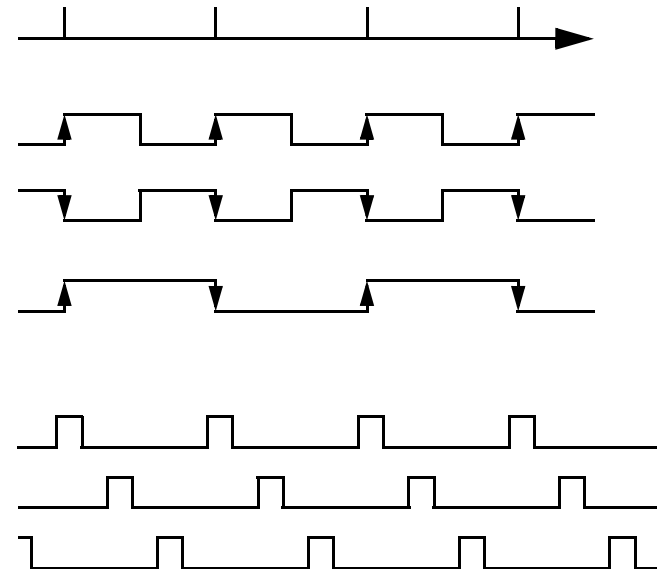


Takteerimine

- **register** →
kombinatsioonskeem →
register → ...
- registri tüüp määrab
taktsignaali faaside arvu ja
lubatud tagasisided
- **flip-flop**
 - frondist aktiveeruv triger
 - tagaside korral peab olema vähemalt üks triger ahelas
- **latch**
 - lukustuv triger (lukk-register)
 - taktsignaali aktiivse nivoo korral on triger “läbipaistev” → tagaside selliselt, et vähemalt üks suletud triger ahelas

 ühefaasiline
taktsignaali –
flip-flop
registrid



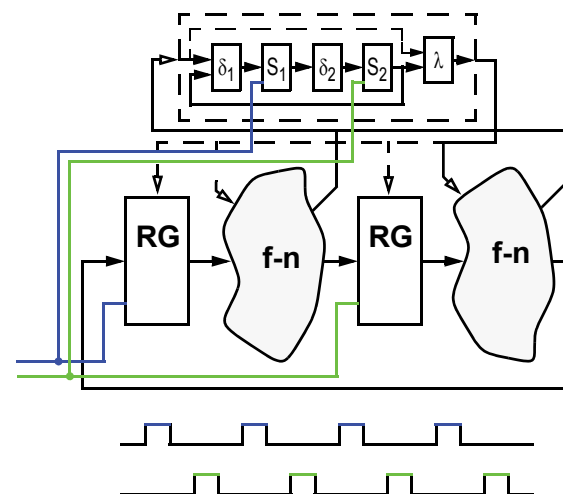kahefaasiline
taktsignaali(id) –
lukk-registrid






Abstraktne automaat

- **Kombinatoorne skeem**
 - skeemi väljund sõltub ainult skeemi sisendist
 - atsüklilise topoloogiaga skeem on kombinatoorne
 - tsükliga (tagasisidega) skeemid võivad olla kombinatoorsed
- **Mäluga skeem**
 - eksisteerivad mäluelemendid
 - asünkroonsetes skeemis võib mäluelement olla mitteilmutatud kujul
 - tagasiside on vajalik
- **Automaat – mäluga skeemi erijuht**
 - sisendid, väljundid ja olekud – lõplikud hulgad
 - abstraktne automaat, lõplik automaat
 - automaton (pl. automata), sequential machine, finite state machine (FSM)

Näide

- **Õppejõu käitumine eksamil**
 - kui õppejõud on heas tujus ja tudeng oskab, siis tudeng saab 5 ning õppejõu hea tuju säilib
 - kui õppejõud on heas tujus ja tudeng ei oska, siis tudeng saab 3 ning õppejõu tuju läheb halvaks
 - kui õppejõud on halvas tujus ja tudeng ei oska, siis tudeng saab 2 ning õppejõu halb tuju säilib
 - kui õppejõud on halvas tujus ja tudeng oskab, siis tudeng saab 4 ning õppejõu tuju läheb heaks



<i>sisend</i>	<i>olek</i>	<i>väljund</i>	<i>uus olek</i>
tudeng	õppejõud	hinne	õppejõud
oskab	hea tuju	5	hea tuju
ei oska	hea tuju	3	halb tuju
ei oska	halb tuju	2	halb tuju
oskab	halb tuju	4	hea tuju

 

Näide – õppejõu realisatsioon riistvaras

- **Realisatsiooni efektiivsus sõltub kodeeringust!**

- Sisend- ja väljundkodeering üldjul teada
- Olekute kodeerimine oluline
 - pindala – loogikalülide arv
 - viide – funktsioonide keerukus
 - võimsustarve – lülituste arv ajaühikus
- **Realisatsioon #1**
 sisend: ei oska - 0, oskab - 1
 väljund: 2 - 0001, 3 - 0010, 4 - 0100, 5 - 1000
 olek: hea - 0, paha - 1
- **Realisatsioon #2**
 sisend: ei oska - 0, oskab - 1
 väljund: 2 - 00, 3 - 01, 4 - 10, 5 - 11
 olek: hea - 1, paha - 0

  



Abstraktne automaat – definitsioonid

- **Automaat on viisik (quintuple) – $M = (S, I, O, \delta, \lambda)$**
 - **S:** (sise)olekute hulk (states)
 - **I:** sisendite hulk (inputs)
 - **O:** väljundite hulk (outputs)
 - **δ :** siirdefunktsioon (transition) - $\delta: S \times I \rightarrow S$
 - **λ :** väljundfunktsioon - $\lambda: S \times I \rightarrow O$
- **Hulgad on lõplikud ja (üldjuhul) mittetühjad**
 - hulkade ja funktsioonide erijuhud – automaatide erijuhud
- **Lähteolek s_0 – $M = (S, I, O, \delta, \lambda, s_0)$**



Automaatide erijuhud

- **Mealy automaat** – $M = (S, I, O, \delta, \lambda)$
 - $S \neq \emptyset, I \neq \emptyset, O \neq \emptyset, \delta: S \times I \rightarrow S, \lambda: S \times I \rightarrow O$
- **Moore automaat** – $M = (S, I, O, \delta, \lambda)$
 - $S \neq \emptyset, I \neq \emptyset, O \neq \emptyset, \delta: S \times I \rightarrow S, \lambda: S \rightarrow O$
- **Primitiivne automaat** – $M = (S, I, \delta)$
 - $S \neq \emptyset, I \neq \emptyset, O = \emptyset (O \equiv S), \delta: S \times I \rightarrow S, \lambda \equiv \emptyset$
- **Generaator** – $M = (S, O, \delta, \lambda)$
 - $S \neq \emptyset, I = \emptyset, O \neq \emptyset, \delta: S \rightarrow S, \lambda: S \rightarrow O$
- **Loogikafunktsioon** – $M = (I, O, \lambda)$
 - $S = \emptyset, I \neq \emptyset, O \neq \emptyset, \delta = \emptyset, \lambda: I \rightarrow O$
- **Mikroprogramm automaat** – $M = (S, I, O, \delta, \lambda)$
 - $S \neq \emptyset, I = \{0,1\}^L, O = \{0,1\}^M, \delta: S \times I \rightarrow S, \lambda: S \times I \rightarrow O$

Esitusviisid

• Tabel

- veerud:
sisend (i_t), jooksev olek (s_t),
väljund (o_t), uus olek (s_{t+1})
- read: siire jooksvast olekust uude olekusse:
 $i_t \times s_t \rightarrow o_t \times s_{t+1}$



i_t	s_t	o_t	s_{t+1}
jah	hea	5	hea
ei	hea	3	halb
ei	halb	2	halb
jah	halb	4	hea

• Olekudiagramm, olekugraaf (state graph)

- sõlmed: olekud
- kaared: siirded

• Siirdediagramm (transition graph)

- sõlmed: siirded
- kaared: olekud

  


Automaatide omadusi


- **Osaliselt määratud automaadid**
 - leidub olekuid, kus siire pole mingi sisendi puhul määratud
 - lihtsustatud kirjapilt – vaikimisi jääb nt. samasse olekusse
 - määramatus tuleneb väliskeskkonna iseärasustes – mitte-eksisteerivad sisendkombinatsioonid
 - kahendkodeeritud olekud – osa kombinatsioone on kasutamata
 - automaadi minimeerimisel vabamad käed – osaliselt määratud loogikafunktsioonid
- **Mittedeterministlikud automaadid**
 - leidub olekute ja sisendite kombinatsioone, mille puhul on määratud rohkem kui üks järgmine olek
 - kompaktne meetod kirjeldamiseks, kui leidub rohkem kui üks legaalne reaktsioon mingile sisendkombinatsioonile (jadale)
 - matemaatilised mudelid
- **Isomorfism**
 - üksühene vastavus kahe automaadi komponentide $(S, I, O, \delta, \lambda)$ vahel
- **Homomorfism**
 - ühene vastavus kahe automaadi komponentide $(S, I, O, \delta, \lambda)$ vahel ~ “alam-automaat”

Automaadi struktuur


Mealy

 


Moore

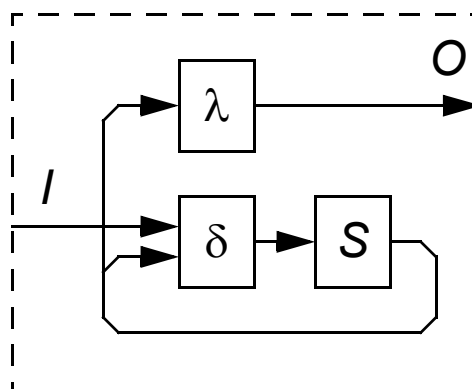


generaator

 

primitiivne

 

loogikafunktsioon

 






Mäluelemendid

- **Salvestavad olekukoodi**
- **Register**
 - kahendvektori salvestamiseks
 - sama tüüpi mäluelemendid
- **Mäluelementide tüübid**
 - funktsionaalsus – SR, JK, D- ja T-trigerid
 - takteerimine
 - asünkroone – takt puudub
 - latch (lukk-register/-triger) – läbipaistev kui takt on aktiivne
 - flip-flop (frondist aktiveeruv triger) – väljundis muutus ainult taktsignaali frondi korral
 - master-slave (meister-sell) – kaks järjestikust lukk-registrit (latch'i)
 - frondile reageerivad trigerid – spetsiaalne sise-ehitus



SR-triger (set/reset)

S	R	Q_{t+1}	$\bar{Q}_{t+1}$
0	0	Q_t	$\bar{Q}_t$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	?	?

Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0	0	-
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	0

     

latch

  


flip-flop



JK-triger

J	K	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$
0	0	Q_t	$\overline{Q}_t$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	$\overline{Q}_t$	Q_t

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

 

- Määramatus võimaldab loogikafunktsioone efektiivsemalt minimeerida
- Kaks sisendit → kaks loogikafunktsiooni




D-triger (delay)

- **Kõige enam kasutusel**
 - lihtne sise-ehitus
 - väike sisendite arv → vähem loogikafunktsioone

D	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$
0	0	1
1	1	0

Q_t	Q_{t+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

 


T-triger

- **Sobiv loendurites kasutamiseks**


T	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$
0	Q_t	$\overline{Q}_t$
1	$\overline{Q}_t$	Q_t

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

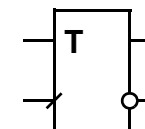


Trigerite sise-ehitus



D-triger

 

CMOS

 

JK-triger

 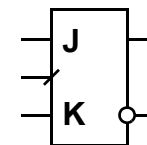

• Trigerite simulaatorid

- <http://www.falstad.com/circuit/> – Sequential Logig → Flip-Flops → ...
- <http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/cmos/cmospdemo.html> – CMOS D-latch



Trigerite ajalised parameetrid

- **Sisemised ahelad erinevate viidetega**
 - nt. sisendist mälulementideni võrreldes tagasisidega
 - seadeaeg (setup) – nõutav valmisoleku aeg
 - hoideaeg (hold) – nõutav stabiilsuse aeg
 - nõuete rikkumise korral metastabiilsuse oht

Juhtautomaatide süntees

- **Automaadi olekudiagrammi / tabeli genereerimine (süntees)**
 - tabeli süntees plokk-skeemist (plokk-diagrammist)
 - plokk-skeemi genereerimine kõrgtaseme keeltest
- **Automaadi süntees olekudiagrammist / tabelist**
 - eesmärk – automaadi efektiivne realisatsioon
 - sisendite / väljundite kodeerimine; olekute kodeerimine
 - siirde- ja väljundfunktsiooni süntees ja minimeerimine